

# lab3 多周期MIPS处理器

---

## 实验目的

- 设计多周期MIPS处理器，包括：
  - 完成多周期MIPS处理器的设计
  - 在Vivado软件进行仿真
  - 编写MIPS代码验证多周期MIPS处理器
  - 在NEXYS4 DDR板上验证

## 实验任务

### 1.设计多周期MIPS处理器

- `ALU.sv`模块的修正 在上一次实验中，ALU使用非阻塞赋值导致后期仿真错误。正确的代码如下


```
module ALU(input logic [31:0] a,b,
           input logic [2:0] alucont,
           output logic [31:0] result,
           output logic zero);

    always_comb
    case(alucont)
    3'b010:result = a + b;
    3'b110:result = a - b;
    3'b000:result = a & b;
    3'b001:result = a | b;
    3'b111:result = ((a < b) ? 1 : 0);
    endcase

    assign zero = result == 0;
endmodule
```

- 底层逻辑大体与单周期一致，这里不作赘述，只说明要大篇幅修改的模块

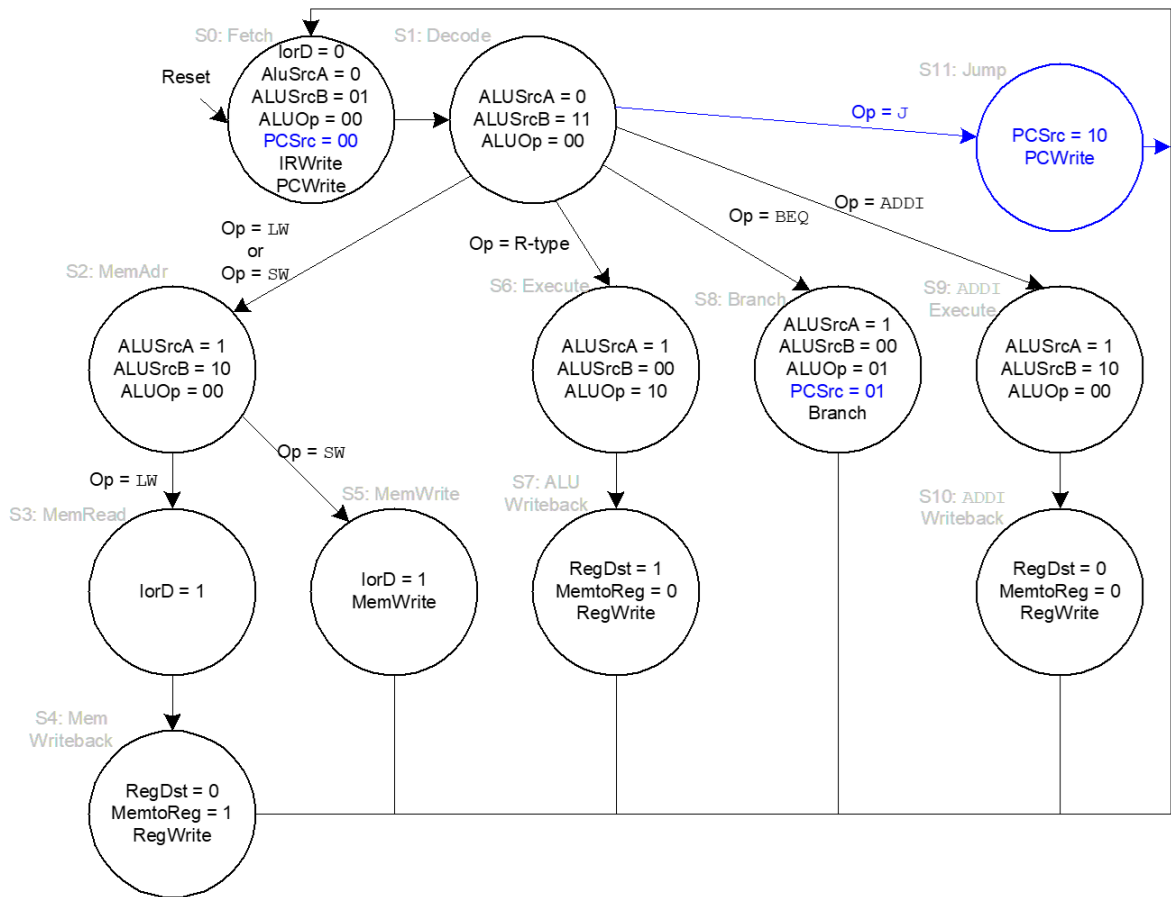- maindec: 由简单的选择结构改为有限状态机, 每个时钟周期进行状态转移, FSM原理图如下:



主要代码如下:

```

logic [3:0] state,nextstate;
logic [17:0] controls;

always_ff @(posedge clk or posedge reset)
    if(reset) state <= FETCH;
    else      state <= nextstate;

always_comb
    case(state)
        FETCH: nextstate = DECODE;
        DECODE:
            case(op)
                LW:      nextstate = MEMADR;
                //... other op omitted
                default: nextstate = 4'bx;
            endcase
        MEMADR: case(op)
            LW:      nextstate = MEMRD;
            SW:      nextstate = MEMMR;
            default: nextstate = 4'bx;
        endcase
        MEMRD: nextstate = MEMWB;
        //... other states omitted
        default:nextstate = 4'bx;
    endcase

```

```

endcase

assign
{pcwrite,memwrite,irwrite,regwrite,alusrca,branchbeq,iord,memtoreg,regds
t,alusrcb,pcsrc,aluop,branchbne,immext}=controls;

always_comb
case(state)
//
pcwrite,memwrite,irwrite,regwrite_alusrca_branchbeq,iord,memtoreg,regds
t_alusrcb_pcsrc_aluop_branchbne,immext

//irwrite=1 pcwrite=1 iord=0 aluop=+ alusrca=0 alusrcb=01
pcsrc=00
FETCH : controls=18'b1010_0_0000_01_00_000_00;
// other states omitted
default: controls=18'b0000_0_0000_00_00_000_00;
endcase

```

- 增设寄存器IR, DR (使用同一个模块flopenr (带使能) ), 代码如下:


```

module flopenr #(parameter WIDTH=8)(
    input logic clk,reset,en,
    input logic [WIDTH-1:0]d,
    output logic [WIDTH-1:0]q
);

always_ff@(posedge clk,posedge reset)
if(reset) q<=0;
else if(en) q<=d;
endmodule

```

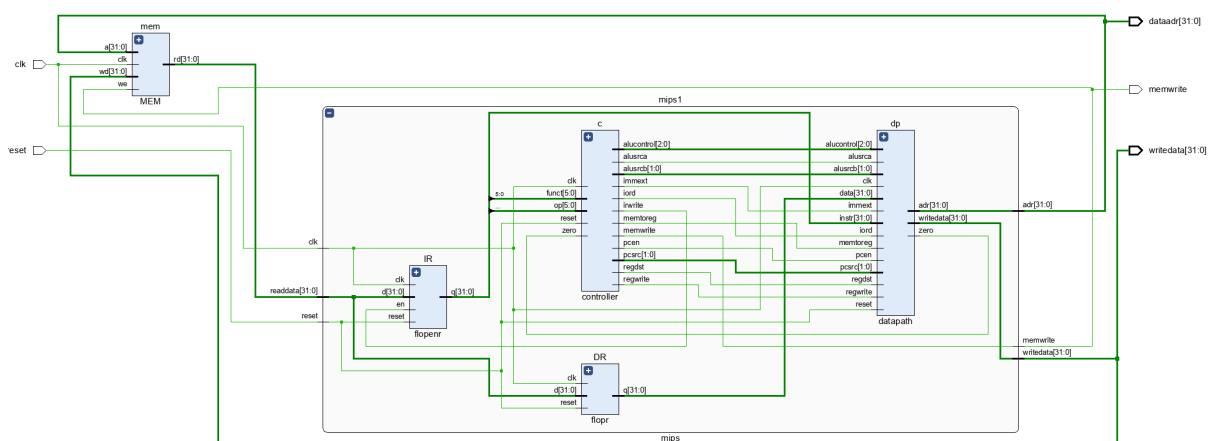- 主存合并为一个MEM, 指令、数据都存储在这里
- 增加一个四选一复用器模块MUX4, 以供下一个PC
- 整体的结构如下:





```

addi $8,$8,4
ori $9,$0,7
sw $9,0($8)
addi $8,$8,4
ori $9,$0,15
sw $9,0($8)
addi $8,$8,4
ori $9,$0,19
sw $9,0($8)
addi $8,$8,4
ori $9,$0,20
sw $9,0($8)
ori $10,$0,5 # $t2=5
or $8,$0,$0 # $t0=0
# index
or $9,$0,$0 # $t1=0
bne $10,$0,loop
loop:
slt $11,$9,$10 # if($t1<6) $t3=1
beq $11,$0,exit
add $12,$9,$9 #
add $12,$12,$12 # $t4=4*$t1 018c6020
lw $13,0($12)
add $8,$8,$12
# index++
addi $9,$9,1
j loop
exit:
sw $8,84($0)

```

- 转为机器码


```

00004025
34090009
ad090000
21080004
34090007
ad090000
21080004
3409000f
ad090000
21080004
34090013
ad090000
21080004
34090014
ad090000
340a0005
00004025
00004825
140a0000
012a582a

```

```
100b0006
01296020
018c6020
8d8d0000
010d4020
21290001
08000013
ac080054
```

- 运行结果 仿真tb\_loop.sv文件，预期结果为70。最终测试成功

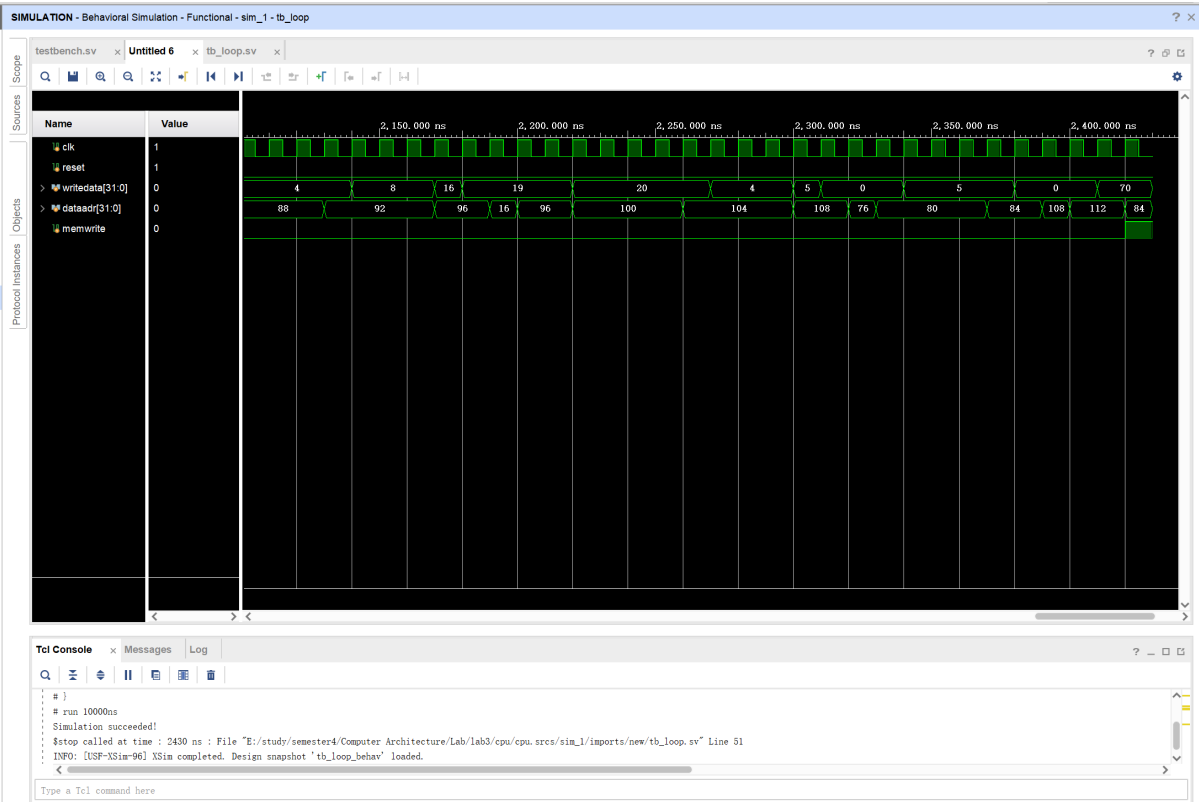

- tb\_sum
  - 编写了sum.asm文件如下

```
main:
    # 初始化寄存器
    addi $t0, $zero, 1          # $t0 存储当前要累加的数值
    addi $t1, $zero, 0          # $t1 用于累加和的结果

loop:
    # 将当前数值累加到结果中
    add $t1, $t1, $t0

    # 增加当前数值
    addi $t0, $t0, 1


    # 检查是否已经计算到10
    slti $t2, $t0, 11           # 11是计算到10
    bne $t2, $zero, loop        # 如果当前数值小于11，则继续循环
```

```
# 存储结果
sw $t1, 48($zero)
```

- 转为机器码：sum.dat


```
20080001
20090000
01284820
21080001
290a000b
1540fffc
ac090030
```

- 编写tb\_sum.sv文件以供测试
- 测试结果

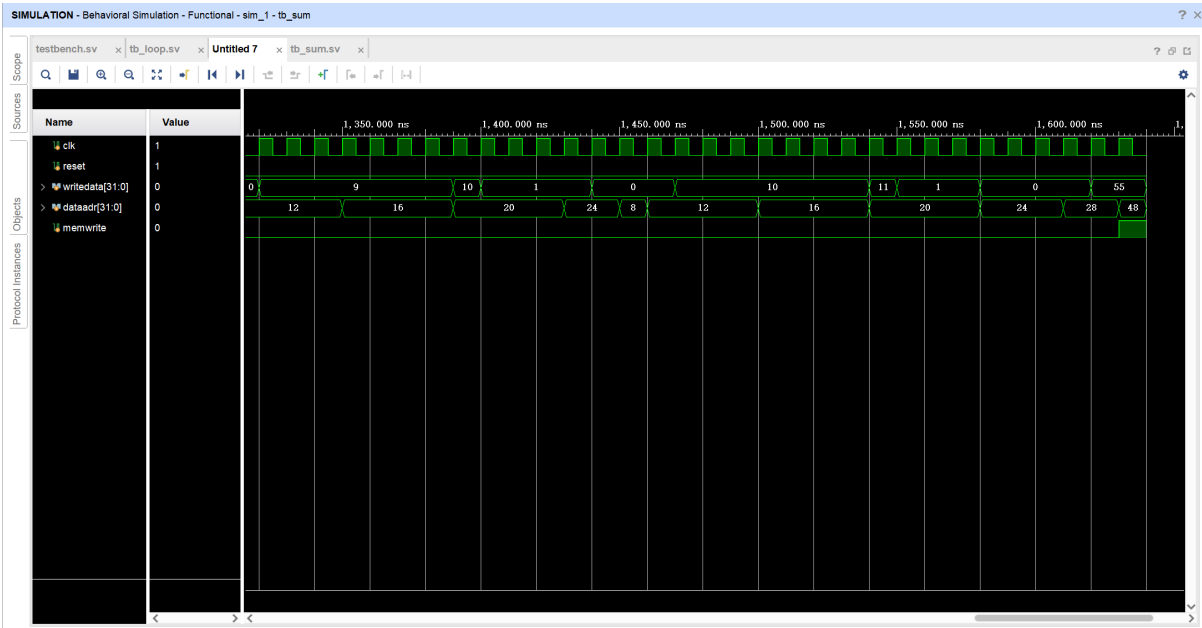


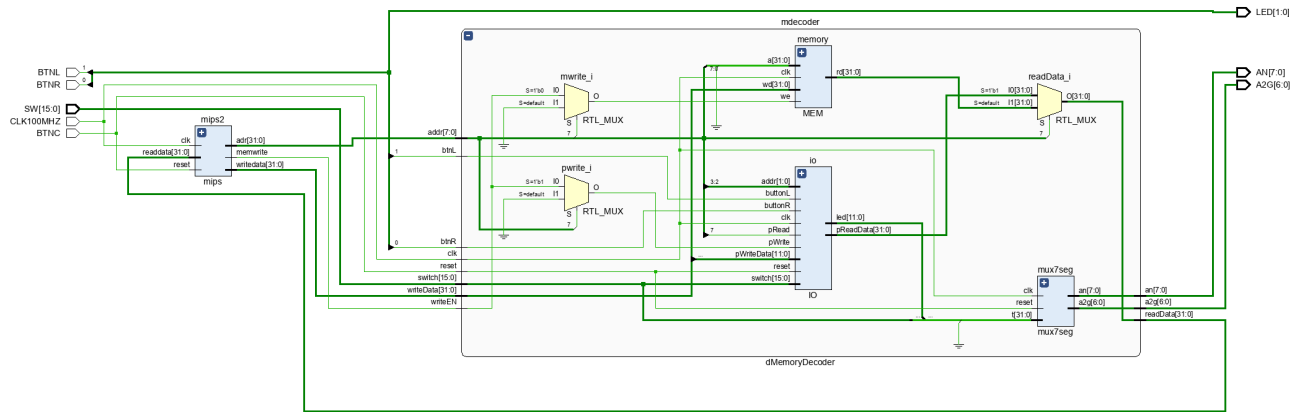4.板上验证

- `I0.sv`的设计与上次相同，顶层文件与`dMemoryDecoder.sv`也与上次基本一致，结构图如下：



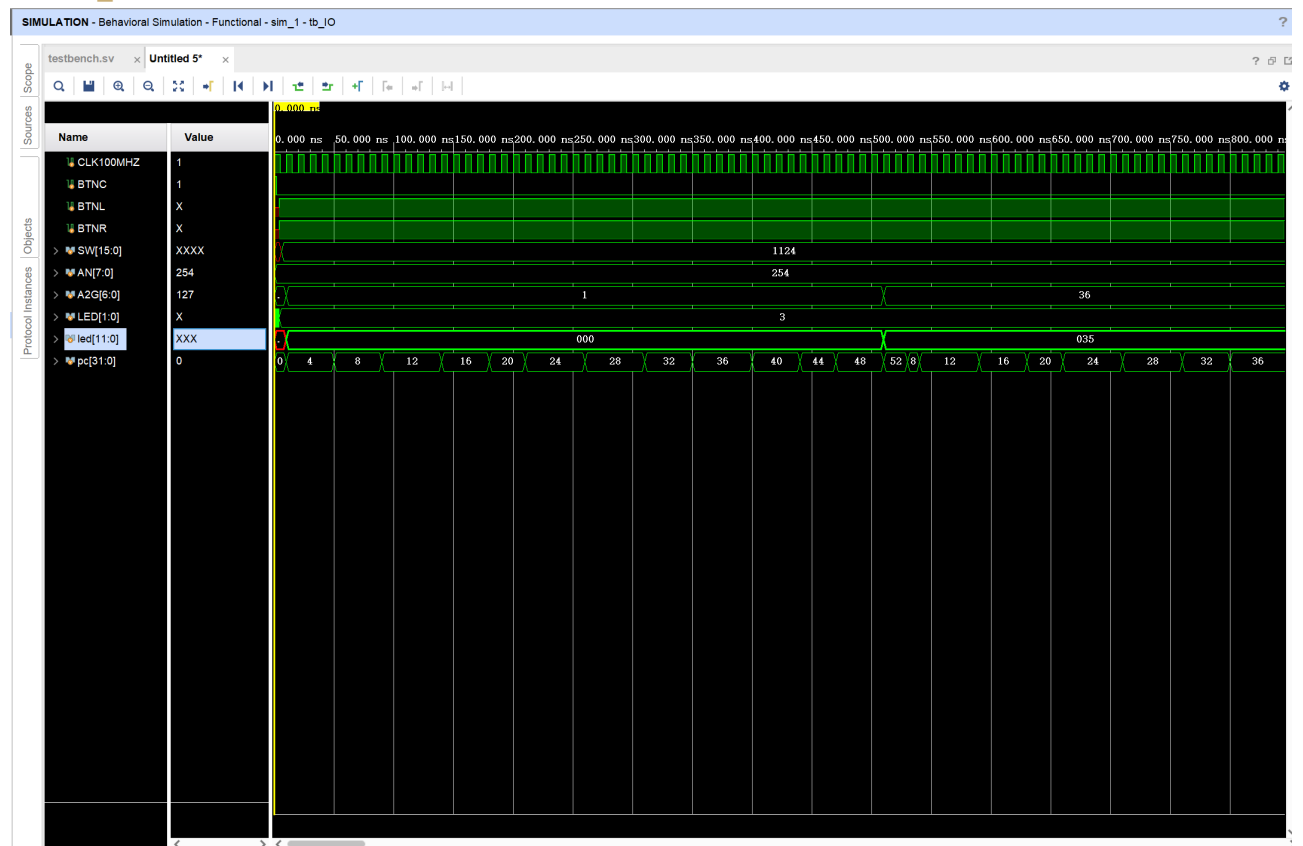
- 仿真**tb\_I0.sv**，将SW的两个加数设为0x11, 0x24, led的期望结果为0x35, 结果如下:



符合预期！



- 板上验证

 

## 实验心得

- 掌握多周期处理器的设计，利用有限状态机控制指令执行
- 对vivado上寻找bug有了更深入的认识。通过将出错的数据端口加入仿真视图，自上而下或自下而上的寻找问题来源，同时结合schematic中端口有无接地来判断
- 比较长的仿真在1000ns时就停止了，可以在系统设置仿真时长，也可以调整tb文件的周期长度，这样恰好能体现多周期缩短周期的特点